

$$\underline{F_0 + 300 \text{ Hz} = 1400 \text{ Hz}}$$

$$\bullet I_{ef} = \frac{1,316 \text{ V}}{986 \Omega} = 0,0013 \text{ A}$$

$$\bullet Z = \frac{1,346 \text{ V}}{0,0013 \text{ A}} = 1008,4772 \Omega$$

$$\bullet X_C = \frac{0,309 \text{ V}}{0,0013 \text{ A}} = 231,5152 \Omega$$

$$\bullet C = \frac{1}{6.917,8 \frac{1}{s} \cdot 231,5152 \Omega} = 0,4910 \times 10^{-6}$$

$$\bullet Z_L = \frac{0,494 \text{ V}}{0,0013 \text{ A}} = 370,1246 \Omega$$

$$\bullet X_L = \sqrt{(370,1246 \Omega)^2 - (11,5 \Omega)^2} = 369,9459 \Omega$$

$$\bullet L = \frac{369,9459 \Omega}{6.917,8 \frac{1}{s}} = 0,0421 \text{ H}$$

$$\bullet \varphi = \arctan \frac{369,9459 \Omega - 231,5152 \Omega}{11,5 \Omega + 986 \Omega} = 7^\circ 54' 3''$$