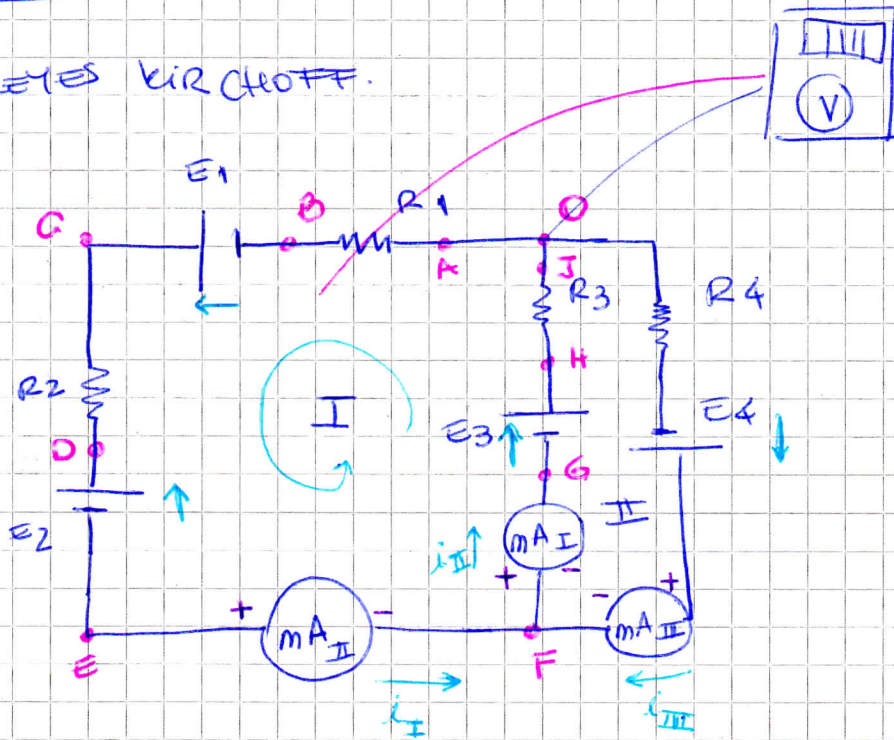


LAB 6/11

CORRIENTE ALTERNA

LEYES KIRCHHOFF.



$E_1 (V)$	$E_2 (V)$	$E_3 (V)$	$E_4 (V)$
1,534	1,616	1,498	1,535

$i_I (mA)$	$i_{II} (mA)$	$i_{III} (mA)$	$\sum i_x$
22	58	36	0