

Por tal motivo pudimos verificar las leyes de asociación de resistencias para la conexión en paralelo pero no en serie.

El valor de  $R_s$  calculada no coincide con el valor conocido de  $R_1 + R_2$ , como en todo circuito en serie. Suponemos que el error fue debido a no poner la resistencia de protección al mínimo durante la medición del circuito.